


Taipova Evgeniya, xtaipo00

čtvrtek, 15:00-16:50, liché (kalend.) týdny, vede: Šimek


Virtuální laboratoř č. 3

Experiment 1 - projev diodového jevu



1.2 LED svítí

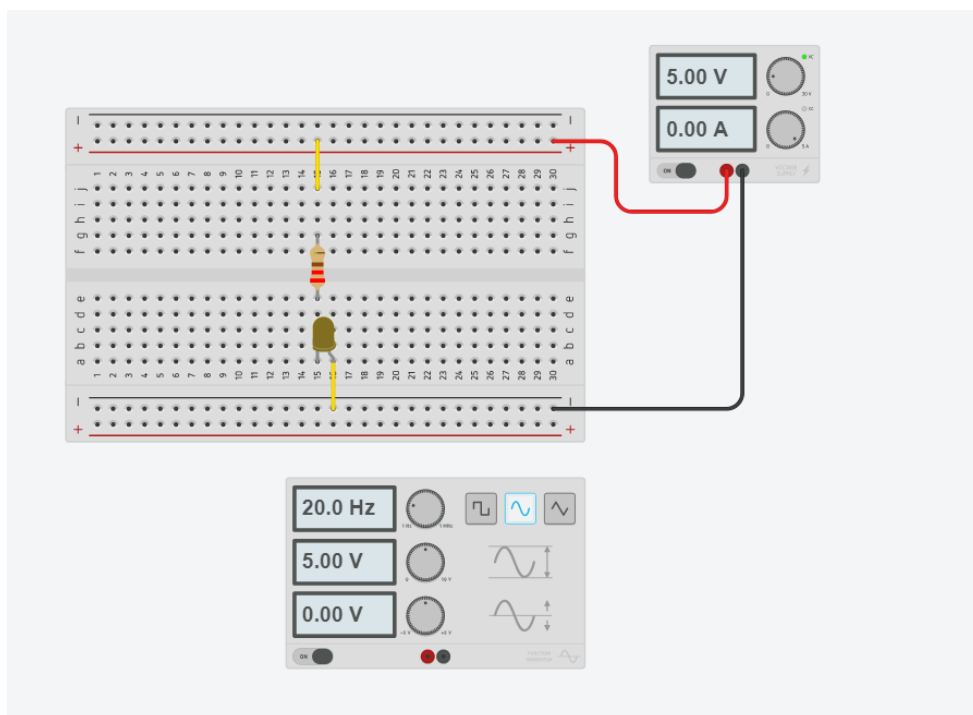



1.3 LED nesvítí

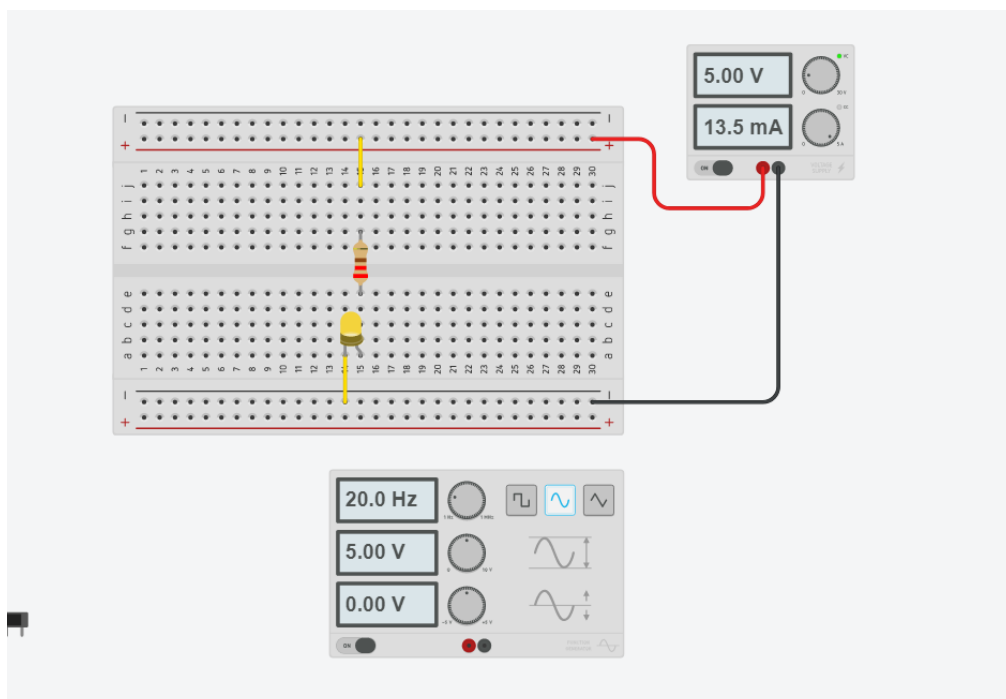

1.4

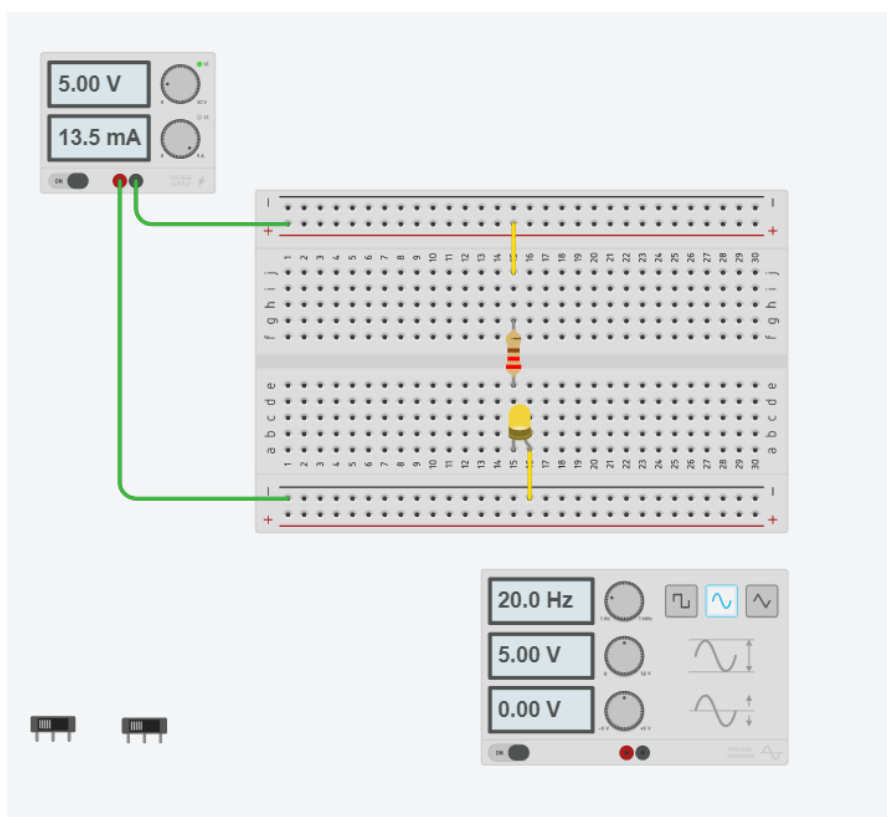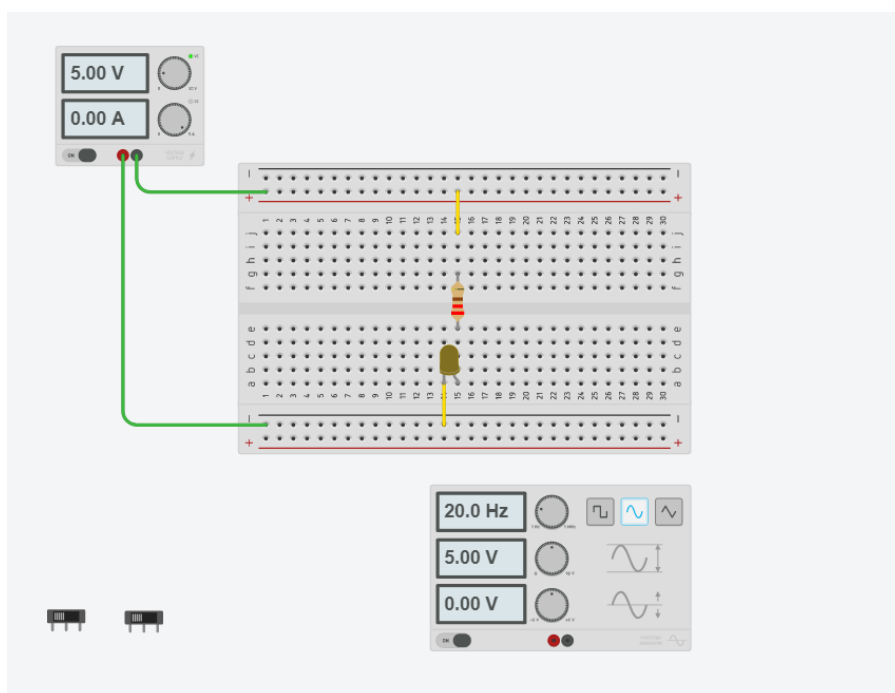


Experiment 2 - měření VA charakteristiky

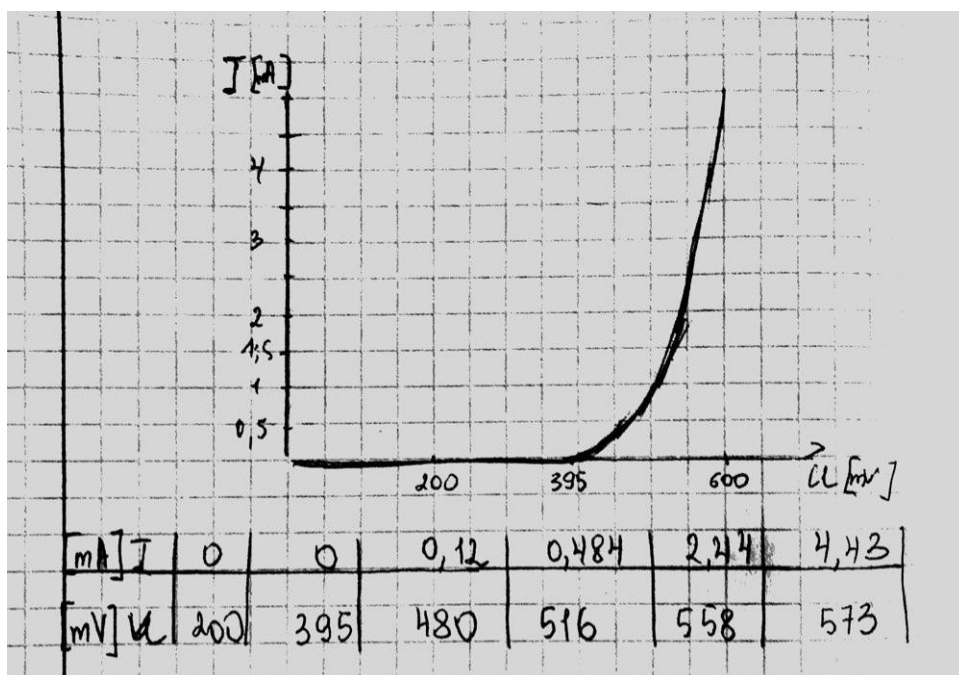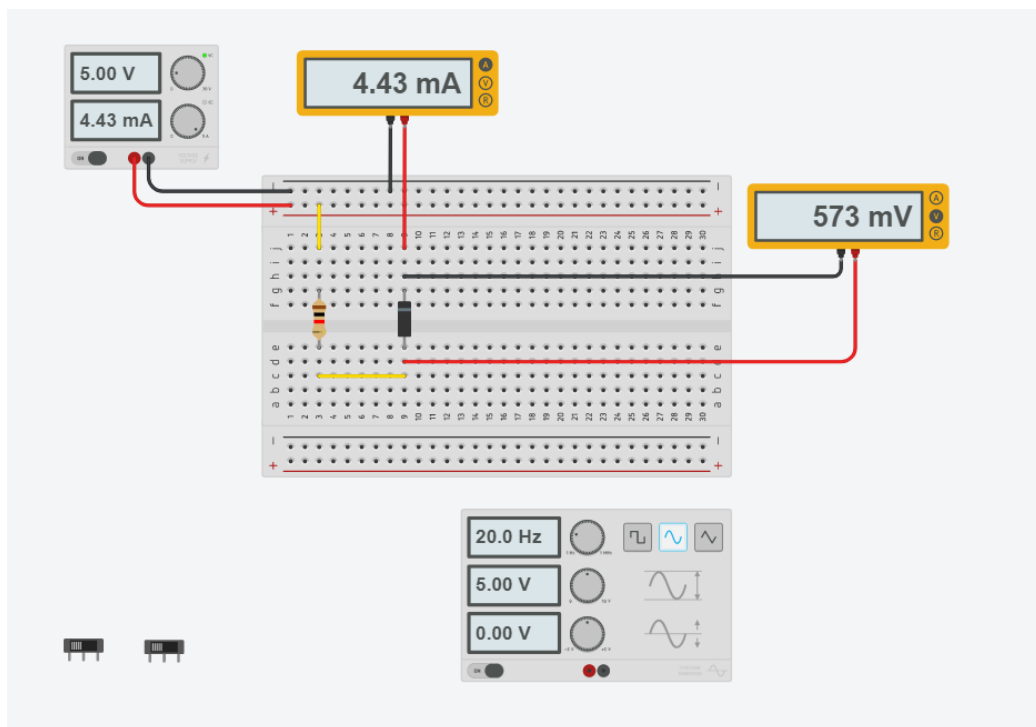


Experiment 3 - diodový usměrňovač

3.3

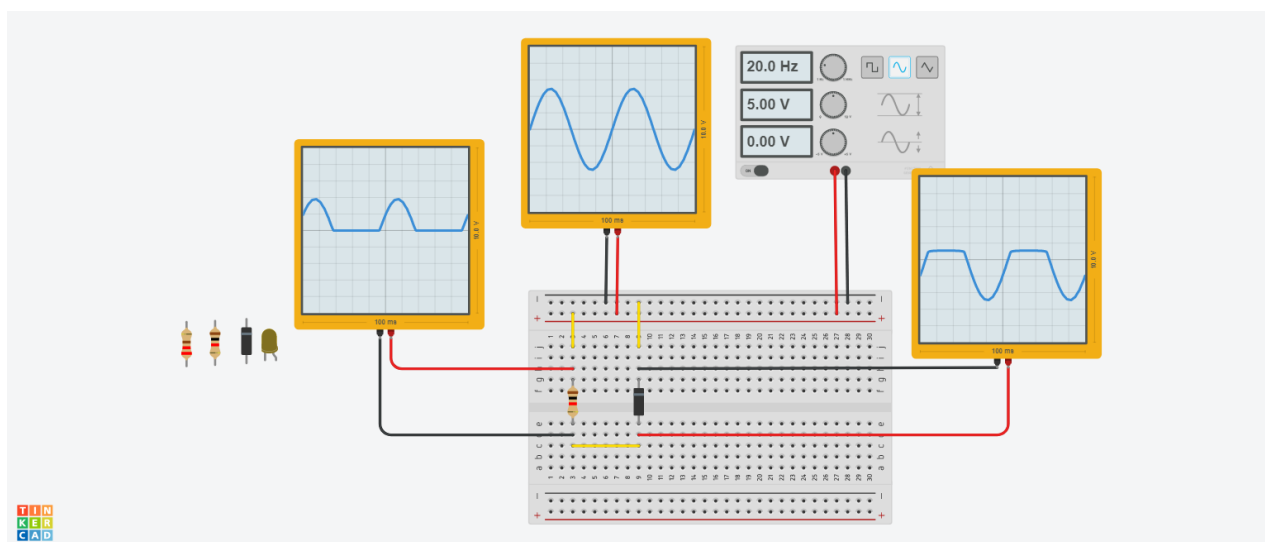

Experiment 4 - diodová logika

Obr. 5a

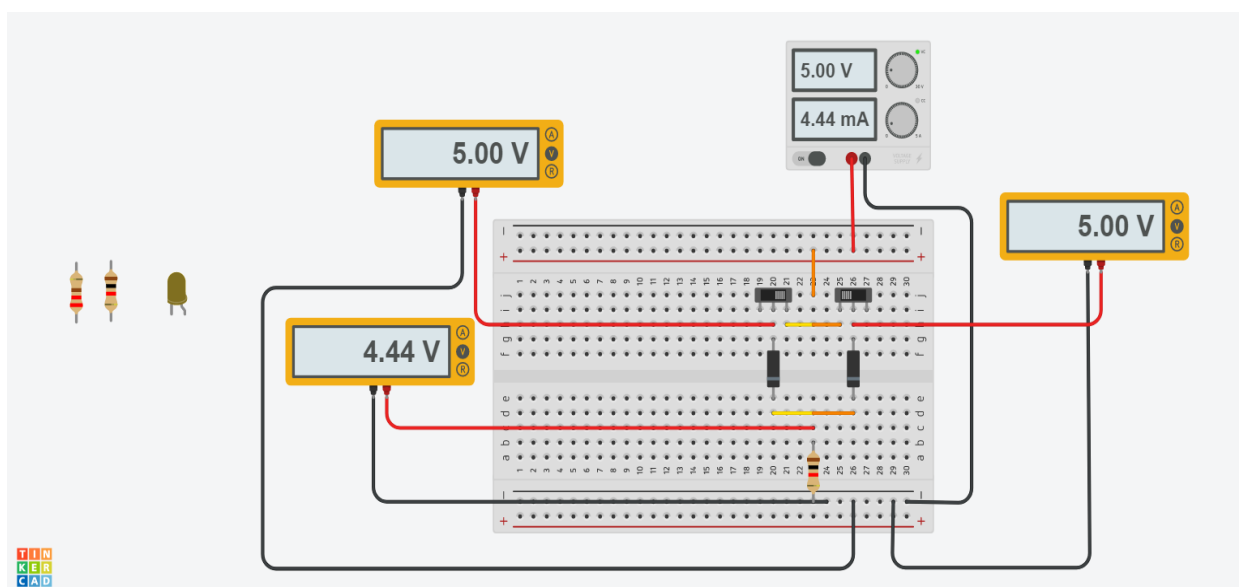

4.4

Ua	Ub	Uc
0	0	0
1	0	1
1	1	1
0	1	1

4.5 Disjunkce